

Statik ve Dinamik RAM
Salt Oku Bellek (ROM)
Programlanabilir Lojik Dizisi (PLA)
Programlanabilir Dizi Lojiği (PAL)
Asenkron Ardışıl Devreler

BIL-204: Lojik Devreler II

Dersi veren öğretim üyesi:

Yrd. Doç. Dr. Fatih Gökçe

Süleyman Demirel Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi


Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Statik ve Dinamik RAM

- Enerji kesildiğinde sakladıkları veri kaybolur (*volatile* hafıza).
- Statik RAM:
 - Bilgisayar ön belleği (cache) ve ekran kartlarında yaygın olarak kullanılır.
 - Her bir bit için bir tutucu (latch) veya flip-floptan oluşurlar (4-6 transistör gerekir).
 - Daha hızlıdır, daha fazla güç harcarlar.
 - Depolanmış bilgi, birimi besleyen enerji devam ettiği sürece geçerli olur.
- Dinamik RAM:
 - Bilgisayar ana belleğini oluşturan RAM'lerde yaygın olarak kullanılır.
 - Bilgi, kapasite elemanlarında elektrik yükleri biçiminde saklanır (1 bit için 1 kapasitör, 1 transistör gerekir.).
 - Daha yavaştır, daha az güç harcarlar.
 - Daha az fiziksel alanda daha fazla bilgi saklamaya imkan verirler.
 - Byte başına maliyetleri daha düşüktür.
 - Depolanmış bilgiyi koruyabilmek için kapasitörlerin belli aralıklarla sürekli olarak şarj edilmeleri (refresh) gerekir (Her birkaç milisaniyede bir.). Dinamik ismi buradan gelir.

Salt Oku Bellek (ROM)

- Bir *salt oku bellek (sadece okunur bellek, salt okunur bellek)* veya **ROM**, içeriği kolayca değiştirilemeyen özel bir hafıza türüdür.
 - Sadece okuma özelliği nedeniyle blok diyagram gösteriminde RAM'lerde bulunan WR ve DATA (veri girişi) girişleri bulunmaz.
 - ROM'lara veri özel donanımlarla yazılır, elektriğin kesilmesi durumunda veri silinmez (*nonvolatile* hafıza).
- ROM'lar değişmeyen veya nadiren değişen verileri saklamak için kullanışlıdır.
 - Logaritma ve bölme gibi bazı işlemlerin hızını arttırmak amacıyla, belli değerleri içeren tablolar ROM'lara kaydedilerek aritmetik devreler oluşturulabilir.
 - Bilgisayarlardaki BIOS.

 


Hafızalar ve Fonksiyonlar

- ROM'lar aslında kombinasyonel devrelerdir, ardışıl değil!
 - Bir adres, veri ROM'a yazıldıktan sonra daima aynı veriyi içerir.
 - ROM, giriş olarak adres değerini alan, çıkışında adres değerine uygun olarak bir çıkış verisi üreten bir kombinasyonel devre olarak düşünülebilir.
- Bir **ROM tablosu** basit olarak bir doğruluk tablosudur.
 - Tablo her bir ROM adresinde saklanan veriyi gösterir.
 - Bu veri kombinasyonel olarak adresi giriş olarak kullanarak üretilebilir.

Adres $A_2A_1A_0$	Veri $V_2V_1V_0$
000	000
001	100
010	110
011	100
100	101
101	000
110	011
111	011

Dekoder kullanarak devre tasarımı

 - Lojik-1 de dekoder (kod çözücü) kullanarak kombinasyonel lojik devre tasarımını görmüştük.




X	Y	Z	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

- Örneğin yukarıdaki devreyi, 1 bitlik tam toplayıcı devresi için toplam ve elde çıkış değerlerini kaydettiğimiz bir hafıza olarak düşünebilirsiniz.


ROM'un yapısı

- ROM'lar fonksiyonların dekodeerlerle gerçekleştirilmesi kavramına dayanırlar:
 - Boş, henüz programlanmamış bir ROM, sadece dekodeer ve OR kapılarını içerir/sağlar.
 - Dekodeer çıkışları ile OR kapıları girişleri arasındaki bağlantılar **programlanabilmektedir**. Böylece farklı fonksiyonlar gerçekleştirilebilmektedir.
- ROM'u programlamak için, yapılması gereken sadece dekodeer çıkışları ile OR kapıları girişleri arasındaki bağlantıların istenen şekilde yapılmasıdır.

 

ROM Örneği

 - 3 farklı fonksiyonun, $V_2V_1V_0$, **8 x 3 ROM** kullanarak gerçekleştirilmesi.
- **X**'ler ilgili dekodler çıkışıyla OR kapısı girişi arasında bağlantı olduğunu gösterir. Bu işaret yoksa bağlantı yok anlamındadır.




Aynı örnek tekrar ...

- Sadelik amacıyla, 8 x 3 ROM için, *“kısaltılmış”* OR kapıları kullanılarak alternatif bir gösterim kullanılabilir:

$$V_2 = \Sigma m(1,2,3,4)$$


$$V_1 = \Sigma m(2,6,7)$$

$$V_0 = \Sigma m(4,6,7)$$

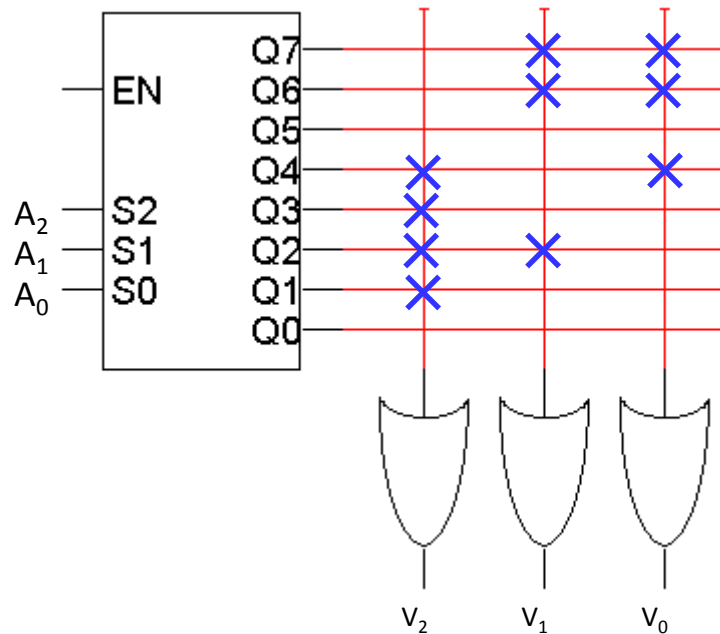

Bu niçin bir “Hazıfa”dır?

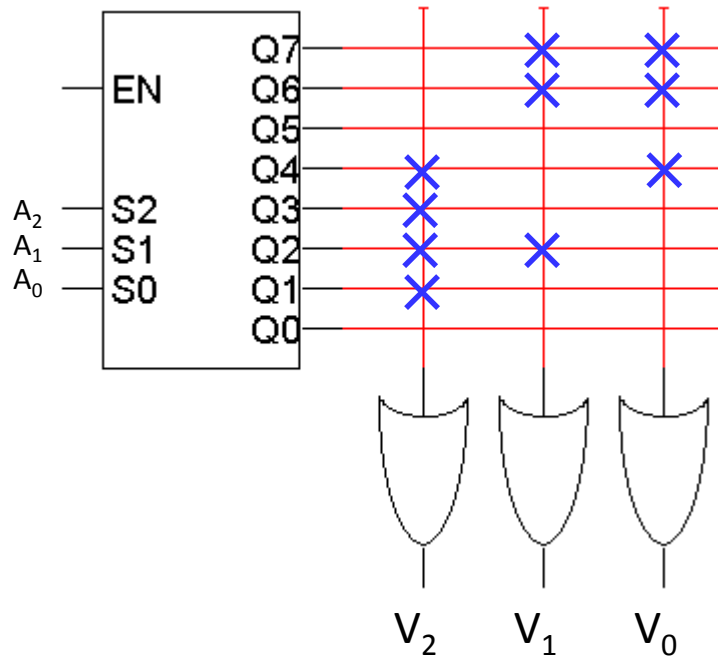- Bu kombinasyonel devre salt oku bellek olarak kullanılabilir.
 - Her biri 3-bit genişlikte 8 sözcükten oluşan veriyi kaydeder.
 - Dekoder girişleri sözcüklerden birine işaret eden **adres**i oluşturur.
 - Böylece, her bir giriş kombinasyonu bir adrese karşılık gelir ve 3-bitlik ilgili verinin okunmasını sağlar.




Address $A_2A_1A_0$	Data $V_2V_1V_0$
000	000
001	100
010	110
011	100
100	101
101	000
110	011
111	011

Programlanabilir Lojik Diziler (PLA)

- ROM potansiyel olarak verimsizdir, çünkü olası tüm minterimleri üretebilecek bir dekode içerirler ve herhangi bir sadeleştirme yapılmaz.
- ROM kullanarak n -girişli bir fonksiyonu gerçekleştirmek için gerekenler:
 - $n \times 2^n$ dekode (n DEĞİL kapısı ve 2^n tane n -girişli VE kapısı).
 - 2^n girişli bir OR kapısı.
- **Programlanabilir lojik dizi (PLA)**, ROM'un dekode kısmının da programlanabilir olmasını sağlar. Tüm minterimleri oluşturmak yerine, sadece gereken çarpım terimleri oluşturulur (sadeleştirmeye bağlı olarak bu çarpım terimlerinin minterim olmasına da gerek olmayabilir.).

Programlanmamış 3 x 4 x 3 PLA

- Sağda programlanmaya hazır bir **3 x 4 x 3 PLA** (3 girişli, 4 değişkene kadar çarpım terimi oluşturmaya imkan sağlayan, 3 çıkışlı) bulunmaktadır.
- Soldaki kesikli çizgileri içindeki kısım ROM'daki dekoderin yerini alır.
- "AND dizisi" kısmında yapılacak bağlantılarla ROM'daki gibi 8 farklı minterim yerine, 4 farklı çarpım terimi oluşturulabilir.
- Bu çarpım terimlerinden gerekli olanlar ilgili çıkışı oluşturmak için "OR dizisi" ile toplanırlar.

 

Standart K-map (Karnaugh diyagramı) yöntemi ile sadeleştirme

- Normal K-map yaklaşımında tek tek fonksiyonlardaki çarpım terimlerinin sayısı minimize edilir.
- Elimizdeki 3 farklı fonksiyon için, 6 farklı çarpım terimi elde edilecektir.

V_2

		y		
	0	1	1	1
x	1	0	0	0
	z			

V_1

		y		
	0	0	0	1
x	0	0	1	1
	z			

V_0

		y		
	0	0	0	0
x	1	0	1	1
	z			

$$V_2 = \sum m(1,2,3,4)$$

$$V_1 = \sum m(2,6,7)$$

$$V_0 = \sum m(4,6,7)$$

PLA sadeleştirilmesi

- PLA için, çarpım terimlerinin sayısını tüm fonksiyonları birlikte değerlendirerek minimize etmeliyiz.
- V_2 , V_1 ve V_0 'ı sadece 4 çarpım terimiyle ifade edebiliriz:

$$V_2 = xy'z' + x'z + x'yz'$$

		y		
	0	1	1	1
x	1	0	0	0
		z		

$$V_1 = x'yz' + xy$$

		y		
	0	0	0	1
x	0	0	1	1
		z		

$$V_0 = xy'z' + xy$$

		y		
	0	0	0	0
x	1	0	1	1
		z		


$$V_2 = \Sigma m(1,2,3,4)$$

$$V_1 = \Sigma m(2,6,7)$$

$$V_0 = \Sigma m(4,6,7)$$

PLA örneği

 - Bu 3 fonksiyonu 3 x 4 x 3 PLA kullanarak gerçekleştirebiliriz:





$$V_2 = \Sigma m(1,2,3,4) = xy'z' + x'z + x'yz'$$

$$V_1 = \Sigma m(2,6,7) = x'yz' + xy$$


$$V_0 = \Sigma m(4,6,7) = xy'z' + xy$$

PLA ve PAL

  - Programlanabilir lojik dizi (PLA)
 - Programlanabilir VE ve VEYA kapıları dizileri
- Programlanabilir dizi lojiği (PAL)
 - Programlanabilir VE kapıları dizisi
 - Sabit VEYA kapıları



Asenkron Ardışıl Devreler

 


© 2002 Prentice Hall, Inc.
M. Morris Mano

For most figures: **DIGITAL DESIGN**, 3e.


Asenkron Ardışıl Devreler

- ❑ Saat sinyali bulunmaz.
- ❑ Giriş sinyallerinde bir değişme olması iç durumlarda (internal states) değişikliğe neden olur.
- ❑ Senkron ardışıl devrelerin tasarım ve analizinden daha zordur.
- ❑ Hızın önemli olduğu durumlarda kullanışlıdır.
- ❑ Daha ekonomiktir.
- ❑ Yapısal olarak bakıldıklarında, (gecikmeli hatlar üzerinden bağlanmış olan) geri besleme hatlarıyla birlikte bir kombinasyonel devre içerirler.
- ❑ İkincil değişkenler: geri besleme hatlarının kapı girişlerine bağlanan uçları, örneğin yandaki şekildeki y_1, y_2, \dots, y_k .

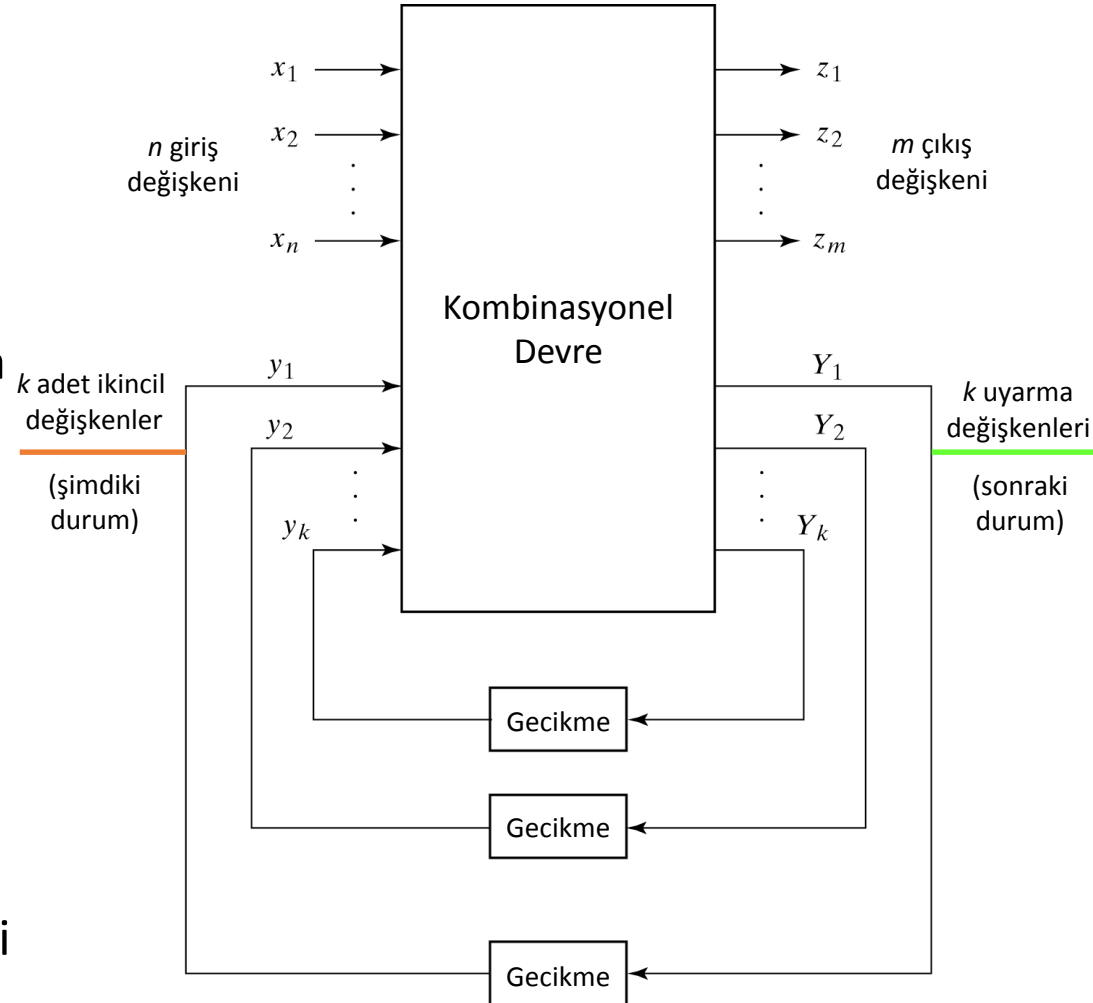


Örnek

 - Bir giriş: x
- İki geri besleme hattı
- İki uyarma değişkeni:
 - Y_1 ve Y_2
- İki ikincil değişken:
 - y_1 ve y_2



Geçiş Tablosu (Transition table)

 - $Y_1 = xy_1 + x'y_2$
- $Y_2 = xy_1' + x'y_2$
- Giriş (x) aynı zamanda durumun bir parçasıdır.
- Kararlı durumlar mavi yuvarlak içine alınmış olanlardır.
 - $Y_1 = y_1$ and $Y_2 = y_2$



		x	
		0	1
y1 y2	00	0	0
	01	1	0
	11	1	1
	10	0	1

$Y_1 = xy_1 + x'y_2$
için diyagram

		x	
		0	1
y1 y2	00	0	1
	01	1	1
	11	1	0
	10	0	0

$Y_2 = xy_1' + x'y_2$
için diyagram



		x	
		0	1
y1 y2	00	00	01
	01	11	01
	11	11	10
	10	00	10

Geçiş Tablosu

Geçiş tablosunun yorumlanması

- 4 **kararlı** durum:
 - $y_1y_2x = \{000,011,110,101\}$
- Eğer $y_1y_2x = 000$ ve $x: 0 \rightarrow 1$ ise
 - $Y_1Y_2x = 011$

			x	
		0	\rightarrow	1
y_1y_2				
00	00			01
01	11			01
11	11			10
10	00			10


Geçiş Tablosu

Yanda Geçiş Tablosu verilen devrenin Durum tablosu

Şimdiki Durum		Sonraki Durum			
		$x = 0$		$x = 1$	
0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0

Analiz Prosedürü

 - Devredeki tüm geri beslemeleri belirle
- Y_i (uyarma değişkenleri) ve y_i (ikincil değişkenler) atamalarını yap
- Tüm Y_i 'ler için Boolean fonksiyonları belirle
- Her bir Y fonksiyonu için diyagram oluştur
- Geçiş tablosunu/Durum tablosunu oluştur
- Kararlı durumları yuvarlak içine al



Akış tablosu (Flow table)

- Akış tablosu iç durumların harflerle sembolize edildiği bir durum geçiş tablosudur.

	x	
	0	1
a	a	b
b	c	b
c	c	d
d	a	d

Bir giriş ile
dört durum

	$x_1 x_2$			
	00	01	11	10
a	$a, 0$	$a, 0$	$a, 0$	$b, 0$
b	$a, 0$	$a, 0$	$b, 1$	$b, 0$

çıkış

İki giriş ve bir çıkış
ile iki durum

- Soldaki tablo, her bir satırda sadece bir tane kararlı duruma sahip olduğu için **ilkel akış tablosu (primitive flow table)** adını alır.

Asenkron Ardışıl Devre Tasarımı

	$x_1 x_2$			
	00	01	11	10
a	$\textcircled{a}, 0$	$\textcircled{a}, 0$	$\textcircled{a}, 0$	$b, 0$
b	$a, 0$	$a, 0$	$\textcircled{b}, 1$	$\textcircled{b}, 0$

	$x_1 x_2$			
	00	01	11	10
y				
0	$\textcircled{0}$	$\textcircled{0}$	$\textcircled{0}$	1
1	0	0	$\textcircled{1}$	$\textcircled{1}$


(a) Geçiş Tablosu
 $Y = x_1 x_2' + x_1 y$

	$x_1 x_2$			
	00	01	11	10
y				
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0

(b) Çıkış için diyagram
 $z = x_1 x_2 y$

- Atamalar

- $a = 0$
- $b = 1$

 

(c) Lojik devre

Yarış Koşulları (Race Conditions)

- İki veya daha fazla durum değişkeni, bir giriş değişkeninde oluşan değişikliğe cevap vermek üzere değer değiştiriyorsa bu devrede bir yarış koşulundan söz edilebilir.
- Örneğin:
 - $y_1 y_2 = 00$ 'den $y_1 y_2 = 11$ 'ye geçerken
 - 3 olası geçiş bulunur:
 - $00 \rightarrow 11$
 - $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11$
 - $00 \rightarrow 01 \rightarrow 11$
- İki tür yarış koşulu vardır:
Kritik ve **kritik olmayan**

		x	
		0	1
$y_1 y_2$	00	00	11
01			11
11			11
10			11

(a) Muhtemel geçişler:

$00 \rightarrow 11$
 $00 \rightarrow 01 \rightarrow 11$
 $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11$

		x	
		0	1
$y_1 y_2$	00	00	11
01			01
11			01
10			11

(b) Muhtemel geçişler:

$00 \rightarrow 11 \rightarrow 01$
 $00 \rightarrow 01$
 $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 01$

Kritik olmayan yarışa ilişkin örnekler

Kritik olmayan (Non-critical) Yarışlar

- 3 olası geçiş :
 - $00 \rightarrow 11$
 - $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11$
 - $00 \rightarrow 01 \rightarrow 11$
- Eğer **olası tüm geçişler bizi aynı son duruma ulaştırıyorsa**, bu kritik olmayan bir yarıştır.

		x	
		0	1
$y_1 y_2$	00	00	11
	01		11
	11		11
	10		11

(a) Muhtemel geçişler:

$00 \rightarrow 11$
 $00 \rightarrow 01 \rightarrow 11$
 $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11$

		x	
		0	1
$y_1 y_2$	00	00	11
	01		01
	11		01
	10		11

(b) Muhtemel geçişler:

$00 \rightarrow 11 \rightarrow 01$
 $00 \rightarrow 01$
 $00 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 01$

Kritik olmayan yarışa ilişkin örnekler

Kritik (Critical) Yarışlar

- 3 olası geçiş:
 - $00 \rightarrow 11$
 - $00 \rightarrow 01$
 - $00 \rightarrow 10$
- Eğer farklı geçişler farklı son durumlara ulaşmaya neden oluyorsa, bu kritik bir yarıştır.

		x	
		0	1
$y_1 y_2$	00	00	11
	01		01
	11		11
	10		10

(a) Muhtemel geçişler:

$00 \rightarrow 11$
 $00 \rightarrow 01$
 $00 \rightarrow 10$

		x	
		0	1
$y_1 y_2$	00	00	11
	01		11
	11		11
	10		10

(b) Muhtemel geçişler:

$00 \rightarrow 11$
 $00 \rightarrow 01 \rightarrow 11$
 $00 \rightarrow 10$

Kritik yarışa ilişkin örnekler

Döngüler (Cycles)

- Döngü: Devre, tek bir kararsız durumlar dizisini izliyorsa bu dizi bir döngüdür.
- Aşağıda döngü örnekleri verilmiştir:

		x	
		0	1
$y_1 y_2$			
00	00	00	01
01			11
11			10
10			10

(a) Durum geçişleri:
 $00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 10$

		x	
		0	1
$y_1 y_2$			
00	00	00	01
01			11
11			11
10			10


(b) Durum geçişleri:
 $00 \rightarrow 01 \rightarrow 11$

		x	
		0	1
$y_1 y_2$			
00	00	00	01
01			11
11			10
10			01

 (c) Durum geçişleri:
 $\rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow$

Kararsızlık (Unstability)

- $Y = (x_1 y)' x_2 = x_1' x_2 + x_2 y'$
- Eğer $x_1 x_2 y = 111$ ise $\rightarrow Y = 0$
- Eğer $x_1 x_2 y = 110$ ise $\rightarrow Y = 1$
- Devrede Y sinyali 1 ve 0 arasında osilasyon yapar. Bu durumda Y sinyali bir kare dalgadır.



(a) Kararsız lojik devre

		$x_1 x_2$			
		00	01	11	10
y	0	0	1	1	0
	1	0	1	0	0

(b) Geçiş Tablosu